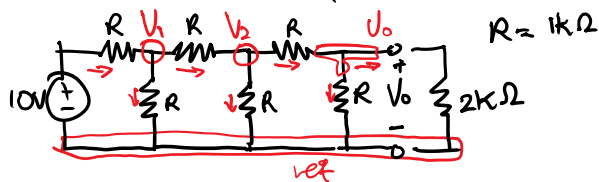


Problem Set 1

September 9, 2017

10:15 PM

Q1. Find Thevenin equivalence



$$V_{th} = V_0$$


$$KCL1: \frac{10 - V_1}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R} + \frac{V_1}{R}$$

$$KCL2: \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_0}{R} + \frac{V_2}{R}$$

$$KCL3: \frac{V_2 - V_0}{R} = \frac{V_0}{R}$$


$$\rightarrow V_0 = 0.769 \text{ V}$$

Kill the source for R_{th}

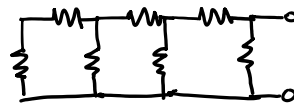

$$R_{th} = 615.385 \Omega$$

Q2.

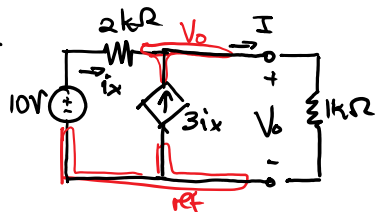

Find Thevenin, Norton

$$KCL: \underbrace{\frac{10 - V_0}{2k}}_{ix} + 3ix = \frac{V_0}{1k}$$


$$4ix = \frac{V_0}{1k}, \quad ix = \frac{10 - V_0}{2k}$$

$$\rightarrow V_0 = 6.667 \text{ V}$$

$$ix = 1.667 \text{ mA}$$

$$I = \frac{6.667 \text{ V}}{1k\Omega} = 6.667 \text{ mA}$$

* Taking off the load:

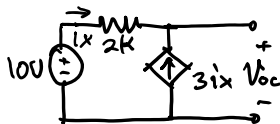


$$KCL: \underbrace{\frac{10 - V_{oc}}{2k}}_{ix} + 3ix = 0$$

$$4ix = 0$$

$$\Rightarrow ix = 0 \text{ (no current)}$$
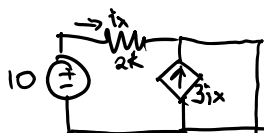
$$\therefore V_{oc} \text{ (w/o load)} = 10 \text{ V}$$



$$\begin{aligned} I_{sc} &= 4ix, \\ ix &= \frac{10 - V_0}{2k} \quad \leftarrow V_0 = 0 \\ &= 5 \text{ mA} \\ I_{sc} &= 20 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{10 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 500 \Omega$$



Q3 Find magnitude & phase of impedance at 1kHz, 1MHz, 1GHz

Q3 Find magnitude & phase of impedance at 1kHz, 1MHz, 1GHz

\downarrow \downarrow \rightarrow
 6283.185 rad/s 6283.185 krad/s 6283.185 Mrad/s

- a. 1nH inductor: ($Z_L = j\omega L$)
 1kHz: ($6.283 \times 10^{-6}, \angle 90^\circ$) Ω
 1MHz: ($6.283 \times 10^{-3}, \angle 90^\circ$) Ω
 1GHz: ($6.283, \angle 90^\circ$) Ω

- b. 1mH inductor
 1kHz: ($6.283, \angle 90^\circ$)
 1MHz: ($6.283 \times 10^3, \angle 90^\circ$)
 1GHz: ($6.283 \times 10^6, \angle 90^\circ$)

- c. 1 μ H inductor
 — same story —

- d. 1nF capacitor ($Z_C = \frac{1}{j\omega C}$)
 1kHz: ($159.2 \times 10^3, \angle -90^\circ$)
 1MHz: ($159.2, \angle -90^\circ$)
 1GHz: ($159.2 \times 10^{-3}, \angle -90^\circ$)


- e. 1pF capacitor
 — same procedure —

- f. 1 μ F capacitor
 — same procedure —

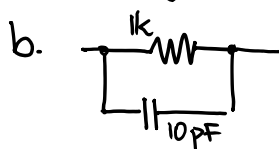Q4. a.  $\omega = 2\pi(1 \times 10^6) \text{ rad/s}$

$$Z = 1000 + \frac{1}{j\omega(10 \times 10^{-12})}$$

$$= (15.947 \angle -86.405^\circ) \text{ k}\Omega$$




$$Z = 1000 \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$= (998.032 \angle -3.595^\circ) \Omega$$

c. 

$$Z = 100 + j\omega L$$


$$= (100 \angle 0.036^\circ) \Omega$$

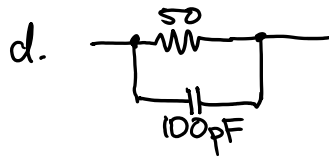

$$Z = 50 \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$= (49.975 \angle -1.8^\circ) \Omega$$

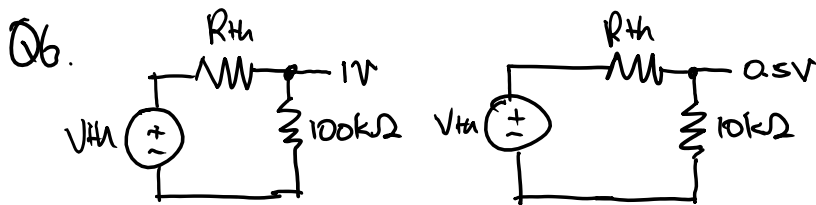Q5. $R_{\text{internal}} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{10V}{1mA} = 10k\Omega$



$$\frac{V_{th} - 1V}{R_{th}} = \frac{1}{100k\Omega}, \quad \frac{V_{th} - 0.5V}{R_{th}} = \frac{0.5V}{10k\Omega}$$

$$\rightarrow \boxed{V_{th} = 1.125V}$$

$$\boxed{R_{th} = 12.5k\Omega}$$

$$I_{in} = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \boxed{0.090mA}$$