

Resistive-Load Inverter Design

Deriving V_{IL} :

We equate current in resistor & current through MOS:


$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} = I_{DS(sat)} = \frac{W \mu_{sat} C_{ox} (V_{in} - V_T)^2}{(V_{in} - V_T) + E_c L}, \quad v_{sat} = \frac{\mu E_c}{2}, \quad \text{set } k = \left(\frac{W}{L}\right) \mu_n C_{ox}$$

Small (ignored)

 $\frac{d}{dV_{in}}$ both sides

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_L} &= \frac{W \mu_{sat} C_{ox} \cdot 2 \cdot (V_{in} - V_T)}{E_c \cdot L} \\ &= \frac{W \left(\frac{\mu E_c}{2}\right) C_{ox} \cdot 2 \cdot (V_{in} - V_T)}{\cancel{E_c} \cdot L} \\ &= \frac{W}{L} \cdot C_{ox} \cdot \mu_n \cdot \underbrace{(V_{in} - V_T)}_{V_{IL}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_L} &= k V_{IL} - k V_T \\ V_{IL} &= V_T + \frac{1}{k R_L} \quad (?) \end{aligned}$$

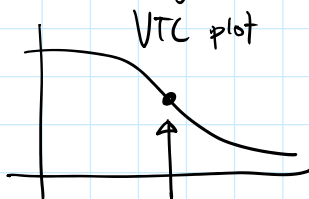 V_S (switching point):

switching point: input & output is the same.

$$\Downarrow$$

$$V_{GS} = V_D$$

$$\Downarrow$$

$$V_{GS} = V_{DS} = V_D - V_{GS}$$

$$\Downarrow$$
 Device is in saturation

Recall condition for saturation:

$$V_{DS} > (V_{GS} - V_T) \parallel E_c \cdot L$$

$$V_{DS} > (V_{GS} - V_T) > (V_{GS} - V_T) \parallel E_c \cdot L$$

$$\rightarrow V_{GS} = V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

Device is in saturation

$$V_{DS} > (V_{GS} - V_T) \quad / \quad (V_{GS} - V_T) + C \cdot L$$

$$V_{GS} = V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$I_D = I_{DS} \quad \text{and} \quad V_{in} = V_{out} = V_S$$

$$\frac{W_{sat} C_{ox} (V_S - V_T)^2}{(V_S - V_T) + E_c L} = \frac{V_{DD} - V_S}{R_L}$$

- to solve this, we can rearrange & solve the
- ① quadratic equation
 - ② Iteration technique
 - ③ SPICE

