

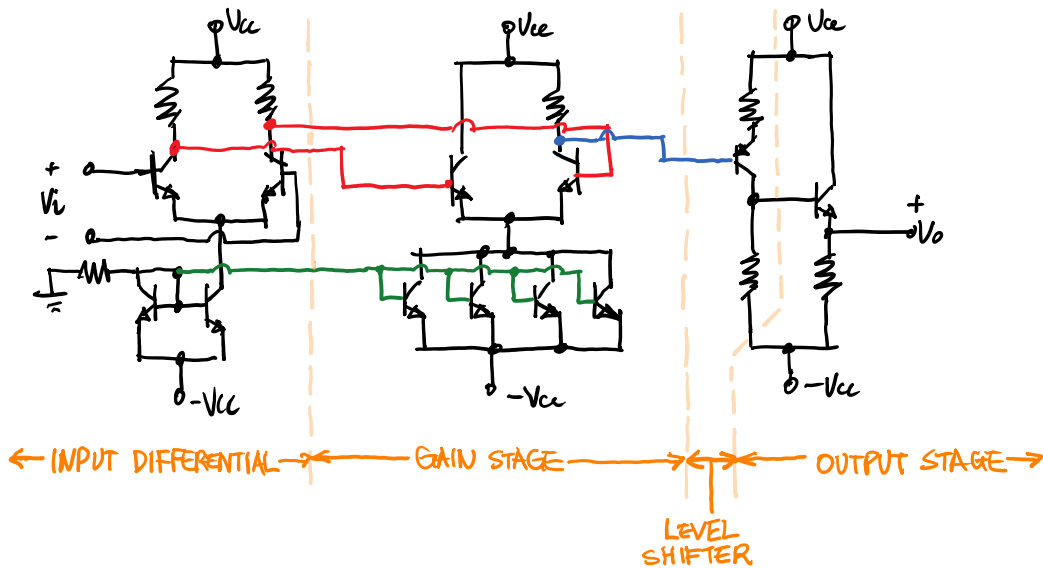


# OPAMP


November 6, 2017 3:33 PM

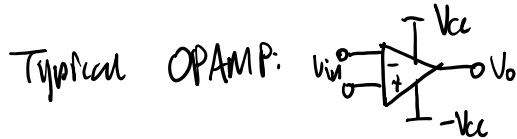

## Analyzing OPAMP:

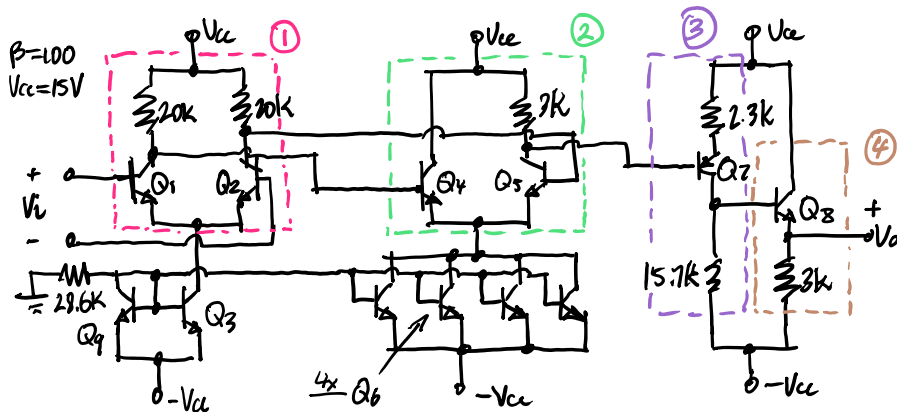

First, look at the current mirror:

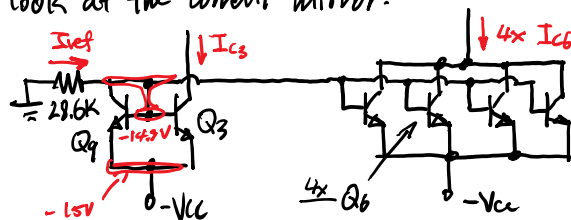

$$I_{ref} = \frac{14.3V}{29.6k} = 0.5mA$$

$$I_{c3} = I_o = \frac{I_{ref}}{1 + \frac{N}{\beta}} \approx 0.5mA$$

$N = 6$  transistors in this current mirror

Next, consider the differential amplifiers:


$$Q_1 \text{ and } Q_2: I_{e1} = I_{e2} \approx I_{c1} = I_{c2} = \frac{1}{2} I_{c3} = 0.25mA$$

$$v_{m1} = v_{m2} = 0.25mA \times 0.016V$$

Q1 and Q2:  $I_{E1} = I_{E2} \approx I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{C1} = 0.25 \text{mA}$   
 $g_{m1} = g_{m2} = \frac{0.25 \text{mA}}{25 \text{mV}} = 0.010 \text{V}$   
 $r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{100}{0.010 \text{V}} = 10 \text{k}$

Q4 and Q5:  $I_{E4} = I_{E5} \approx I_{C4} = I_{C5} = \frac{1}{2} (4 \times I_{C6}) = 1.0 \text{mA}$   
 $g_{m4} = g_{m5} = \frac{1.0 \text{mA}}{25 \text{mV}} = 0.040 \text{V}$   
 $r_{\pi 4} = r_{\pi 5} = \frac{100}{0.040 \text{V}} = 2.5 \text{k}$

Now look at the PNP transistor:

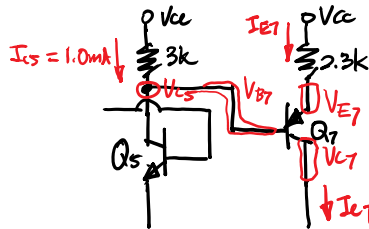

$V_{C5} = V_{B7} = 15 \text{V} - (1 \text{mA})(3 \text{k}) = 12 \text{V}$

PNP:  $V_{E7} = V_{B7} + 0.7 \text{V} = 12.7 \text{V}$

$I_{E7} = \frac{15 \text{V} - 12.7 \text{V}}{2.3 \text{k}} = 1.0 \text{mA}$

$I_{C7} \approx 1.0 \text{mA}$


$g_{m7} = \frac{1.0 \text{mA}}{25 \text{mV}} = 0.040 \text{V}$

$r_{\pi 7} = \frac{100}{0.040 \text{V}} = 2.5 \text{k}$

Input resistance of PNP:  $R_{i7} = r_{\pi 7} + \beta R_{E7} = 230 \text{k}$

Input resistance of Q8:  $R_{i8} = (1 + \beta) R_{E8} + r_{\pi 8} \approx (1 + \beta) R_{E8} = 303 \text{k}$

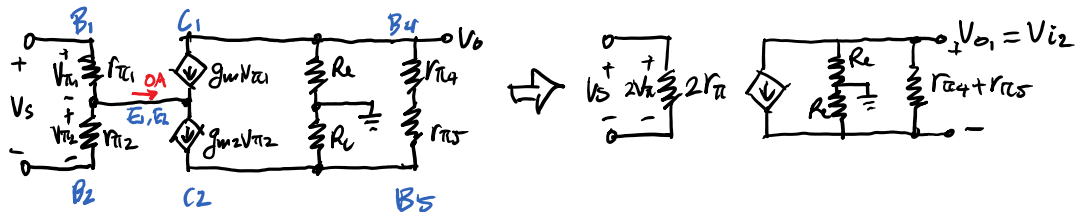Midband of input differential amplifier ①




$V_{01} = V_{i2} = -g_{m1} V_{\pi 1} (2R_C) \parallel (r_{\pi 4} + r_{\pi 5})$   
 $= -(0.01) V_{\pi 1} (2 \cdot 20 \text{k}) \parallel (5 \text{k})$   
 $= -44.4 V_{\pi 1}$

$V_{\pi 1} = \frac{1}{2} V_s$

$A_{m1} = \frac{V_{01}}{V_s} = -22.2$

Midband of intermediate diff. amp. ②

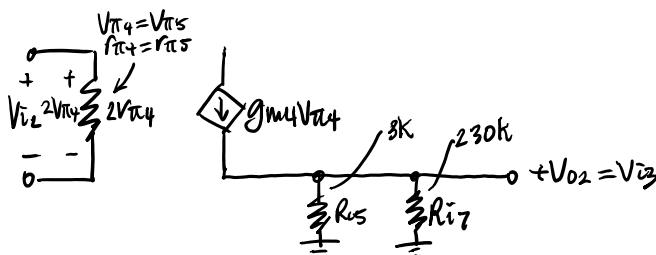


$V_{02} = V_{i3} = g_{m4} V_{\pi 4} (R_{C5} \parallel R_{i7})$

$$\begin{aligned}
 V_{o2} = V_{i3} &= g_{m4} V_{\pi 4} (R_{L5} \parallel R_{i7}) \\
 &= 118.5 V_{\pi 4} \\
 V_{\pi 4} &= \frac{1}{2} V_{i2} \\
 A_{m2} = \frac{V_{o2}}{V_{i2}} &= \boxed{59.2}
 \end{aligned}$$

Midband of the PNP

(3)

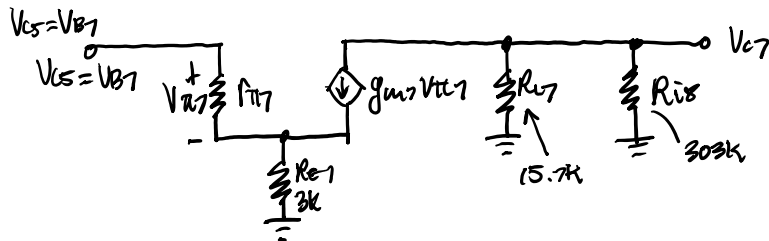


$$\begin{aligned}
 V_{o7} &= -g_{m7} V_{\pi 7} (R_{L7} \parallel R_{i8}) \\
 &= -59.7 V_{\pi 7}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{\pi 7} &= \frac{r_{\pi 7}}{r_{\pi 7} + (1 + \beta) R_{E7}} \cdot V_{B7} \\
 &= 0.011 V_{B7}
 \end{aligned}$$

$$A_{m3} = \frac{V_{o7}}{V_{B7}} = \boxed{-6.4}$$

Midband of output stage

(4)

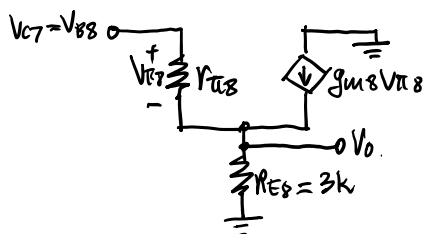

$$V_{o8} = (1 + g_{m8} V_{\pi 8}) \cdot 3k$$

$$V_{\pi 8} = \frac{r_{\pi 8}}{r_{\pi 8} + (1 + \beta)(3k)} \cdot V_{B8}$$

$$A_{m4} = \frac{V_{o8}}{V_{B8}} \approx \boxed{1}$$

$$\text{Total Gain: } A_m = A_{m1} A_{m2} A_{m3} A_{m4} = \boxed{841}$$